

# Schaltsymbole (Schaltzeichen) der Digitaltechnik

## Kombinatorische (Verknüpfungs-) Logik

	Derzeit gültige europäische Norm (seit 1976)	Uralte deutsche Norm (vor 1976), leider immer noch in Gebrauch	Amerikanische Norm (im englischen Sprachraum)
UND			
ODER			
NICHT			
NAND			
NOR			
EXOR			
ÄQUIVALENZ (EXNOR)			

Es können (außer bei NICHT) beliebig viele Eingänge hinzugefügt werden!