

OP als Sensorschalter (Komparator mit Wheatstone-Brücke)

